

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: تكليف اول آزمايشگاه ريزپردازنده

نام و نام خانوادگی: علیرضا ابره فروش شماره دانشجویی: ۹۸۱۶۶۰۳ نیم سال تحصیلی: بهار ۱۴۰۱/۱۴۰۲

# فهرست مطالب

٢			١
۲	الف	١.١	
٢	ب	۲.۱	
٢	ح و	٣.١	
٢	s	۴.۱	
۲			۲
٣	الف	1.7	
٣	ب	۲.۲	
۴			٣

١

#### ١.١ الف

برای جلوگیری از رخ دادن حالت float در پایههای میکروکنترلر و جلوگیری از اینکه در اثر تغییرات ولتاژ، تغییرات جریان نویز و سرعت بالای ریزپردازنده این تغییر ممکن است به اشتباه برای ریزپردازنده به معنی یک یا صفر شدن پایه تلقی شود و در اجرای برنامه اخلال ایجاد کند. مقاومت های بالاکش بین تغذیه مدار و پایه میکروکنترلر وصل می شوند. استفاده از مقاومتهای بالاکش در مدارات رایجتر است.

### ۲.۱ ب

- □ کلیدهای کشویی: به منظور تولید صفر و یک دائمی در بلوکی تحت عنوان Data Latch Switch قرار داده شده است. این کلیدها وظیفه ی تولید صفر و یک منطقی را بر عهده دارند.
- □ دکمه فشاری: به منظور تولید صفر و یک لحظه ای استفاده میشود. از آنها برای تولید صفر و یک منطقی استفاده میشود. با فشار دادن این کلیدها، یک سیگنال صفر یا یک در پایه متناظر ایجاد میکند و بلافاصله پس از رها کردن کلید، خروجی به سطح یک یا صفر باز میگردد.

### ٣.١ ج

با کامپایل پروژه گزینهی پروگرام تراشه فعال میشود و بدین وسیله روند برنامهریزی سادهتر می گردد.

Project-> configure -> program the chip

روش دیگر با استفاده از این روش میتوان هنگامی که کدهای ایجاد شده در Codevision موجود نیست و فقط کد Hex وجود دارد را نیز روی ریزپردازنده بارگذاری نمود. بدین منظور از منوی file میتوان فایل hex مورد نظر را انتخاب نمود.

Tools-> chip programmer -> program all

#### 5 4.1

🛭 حافظهی Flash: قسمتی که برای نوشتن کد برنامه استفاده می شود. مثلا برای ATmega32 داریم:

32Kbytes of In-System Self-programmable Flash program memory

- □ حافظهی RAM: حافظهای موقت که به طور پیشفرض برای ذخیرهسازی داده استفاده می شود. مثلا برای ATmega32 مقدار آن KAW و هست.
- □ حافظه ی EEPROM: حافظهای دائمی که برای دادههایی استفاده می شود که پس از روشن و خاموش شدن میکرو باقی می ماند که مقدار آن برای Bytes1024 ATmega32 می باشد.

٢

☐ PORTx: ثبات داده خروجی

□ DDRx: ثبات جهت داده

علیرضا ابره فروش

□ PINx: ثبات داده ورودی

۱. ثبات PINx تنها قابل خواندن است و ثباتهای DDRx و PORTx هم قابل خواندن و هم قابل نوشتن هستند.

۲. اگر DDRxn یک پایه برابر صفر باشد پایه به صورت ورودی و اگر ۱ باشد پایه به صورت خروجی خواهد بود.

۳. برای خواندن وضعیت پایههایی که به صورت ورودی تعریف شده است، ثبات PINx خوانده می شود و برای تعیین وضعیت پایههایی که بصورت خروجی تعریف شدهاند مقدار آنها در ثبات PORTx نوشته می شود.

١.٢ الف

DDRA = OxAA;


۲.۲ ب

هنگام استفاده از محیط Wizard پس تعریف پورت به عنوان خروجی، مقاومت بالاکش را یک قرار میدهیم.

```
// Port B initialization
// Function: Bit7=Out Bit6=Out Bit5=Out Bit4=Out Bit3=Out Bit2=Out Bit1=Out Bit0=Out
DDRB=(1<<DDB7) | (1<<DDB6) | (1<<DDB5) | (1<<DDB4) | (1<<DDB3) | (1<<DDB2) | (1<<DDB1)
| (1<<DDB0);
// State: Bit7=1 Bit6=1 Bit5=1 Bit4=1 Bit3=1 Bit2=1 Bit1=1 Bit0=1
PORTB=(1<<PORTB7) | (1<<PORTB6) | (1<<PORTB5) | (1<<PORTB4) | (1<<PORTB3) |
(1<<PORTB2) | (1<<PORTB1) | (1<<PORTB0);</pre>
```

عليرضا ابره فروش

٣

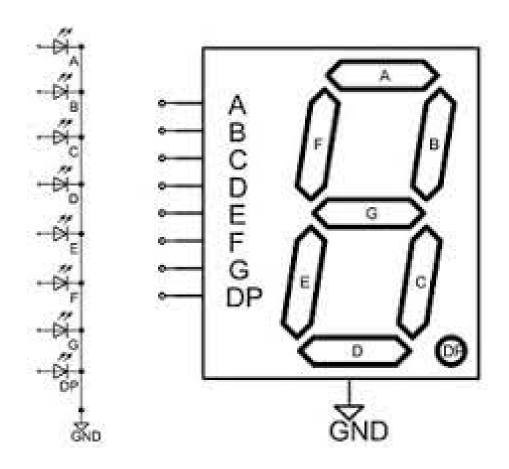

شکل ۱:

فرض می کنیم پایههای سون سگمنت نظیر به نظیر به درگاه A متصل شدهاند. باتوجه به ساختار پایهها در سون سگمنت، برای تولید کاراکترهای مذکور باید معادل باینری سگمنتهایی که قرار است روشن شوند را محاسبه کنیم. پس به ترتیب داریم:

```
PORTA = 0x5E; //d = 01011110

PORTA = 0x77; //A = 01110111

PORTA = 0x76; //H = 01110110

PORTA = 0x79; //F = 01111001
```

## منابع

علیرضا ابره فروش