

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان: پروژه درس ریزپردازنده

نام و نام خانوادگی: علیرضا ابره فروش شماره دانشجویی: ۹۸۱۶۶۰۳ نیم سال تحصیلی: پاییز ۱۴۰۰ مدرّس: دکتر عارف کریمی افشار روژه درس ریزیردازنده

فهرست مطالب

٢		١
٢	كد	1.1
۶	شبیهسازی	۲.۱

روژه درس ریزپردازنده

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

void operate(unsigned char operand)

{

    PORTC = operand;
    PORTD &= ~(1 << 0);
    PORTD &= ~(1 << 1);
    PORTD |= (1 << 2);
    _delay_us(1);
    PORTD &= ~(1 << 2);
```

_delay_us(100);

for(unsigned char i = 0; text[i] != 0; i++)

PORTC = text[i];
PORTD |= (1 << 0);
PORTD &= ~(1 << 1);
PORTD |= (1 << 2);</pre>

_delay_us(1);

_delay_us(100);

void setTimer(unsigned char t_index)

switch(t_index)

PORTD &= ~(1 << 2);

void print(char* text)

{

}

{

}

{

}

{

case 0: مليرضا ابره فروش پروژه در س ریز پر دازنده

```
TIMSK = (1 << TOIE0);
                         break;
                 case 1:
                         TIMSK = (1 << TOIE0 | 1 << TOIE1);</pre>
                         break;
                 case 2:
                         TIMSK = (1 << TOIE0 | 1 << TOIE1 | 1 << TOIE2);</pre>
                         break;
                 default:
                         break;
        }
}
int main()
{
        TCNTO = -32;
        TCCR0 = 0x01;
        TCNT1 = -32;
        TCCR1A = 0x00;
        TCCR1B = 0x01;
        TCNT2 = -32;
        TCCR2 = 0x01;
        setTimer(0);
        DDRC = 0xFF;
        DDRD = OxFF;
        PORTD &= ~(1<<2);
        _delay_us(2000);
        operate(0x38);
        operate(0x0E);
        operate(0x01);
        _delay_us(2000);
        operate(0x06);
        PORTC = 0x80;
        PORTD &= ~(1 << 0);
        PORTD &= ~(1 << 1);
        PORTD |= (1 << 2);
```

پ ه ژه در سی ر در دازنده


```
_delay_us(1);
        PORTD &= ~(1 << 2);
        _delay_us(200);
        print("\ninitializing...");
        _delay_ms(2000);
        sei();
        while(1);
}
ISR(TIMERO_OVF_vect)
{
        PORTC = 0x80;
        PORTD &= ~(1 << 0);
        PORTD &= ~(1 << 1);
        PORTD |= (1 << 2);
        _delay_us(1);
        PORTD &= ~(1 << 2);
        _delay_us(200);
        operate(1);
        print("\ninterrupt 0 triggered!");
        _delay_ms(2000);
        setTimer(1);
        sei();
        while (1);
        TCNTO = -32;
}
ISR(TIMER1_OVF_vect)
{
        PORTC = 0x80;
        PORTD &= ~(1 << 0);
        PORTD &= ~(1 << 1);
        PORTD |= (1 << 2);
        _delay_us(1);
        PORTD &= ~(1 << 2);
        _delay_us(200);
```

يروژه درس ريزيردازنده


```
operate(1);
        print ("\ninterrupt 1 triggered!");
        _delay_ms(2000);
        setTimer(2);
        sei();
        while (1);
        TCNT1 = -32;
}
ISR(TIMER2_OVF_vect)
{
        PORTC = 0x80;
        PORTD &= ~(1 << 0);
        PORTD &= ~(1 << 1);
        PORTD |= (1 << 2);
        _delay_us(1);
        PORTD &= ~(1 << 2);
        _delay_us(200);
        operate(1);
        print("\ninterrupt 2 triggered!");
        _delay_ms(2000);
        while (1);
        TCNT2 = -32;
}
```

پروژه درس ریزپردازنده

۲.۱ شبیهسازی

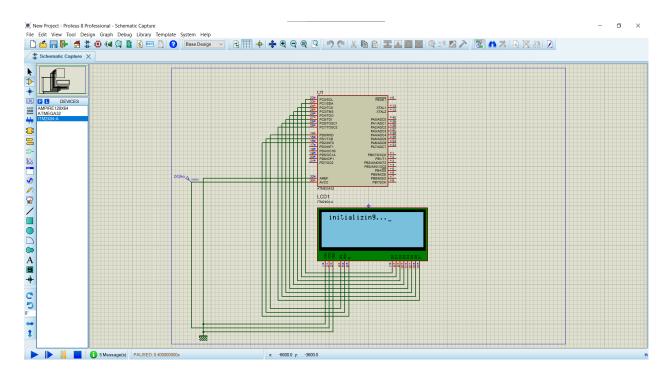


شکل ۱: پیش از فعالسازی اینتراپت

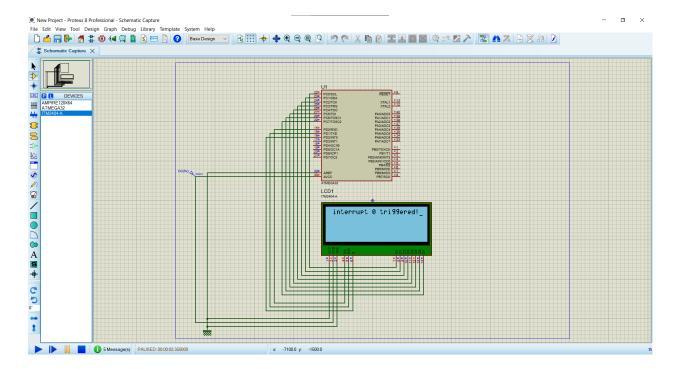


شکل ۲: فعالسازی اینتراپت ۰

پروژه درس ریزپردازنده

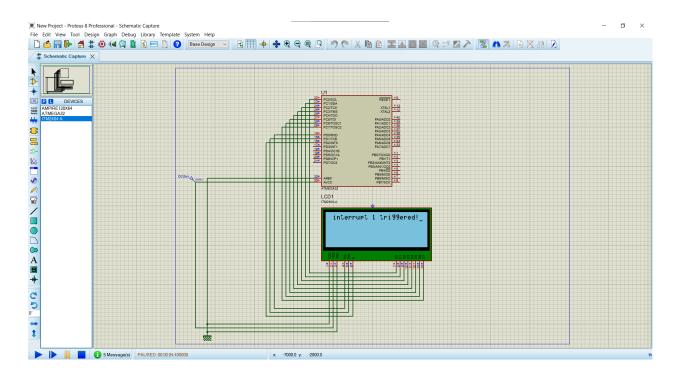


شکل ۳: فعالسازی اینتراپت ۱

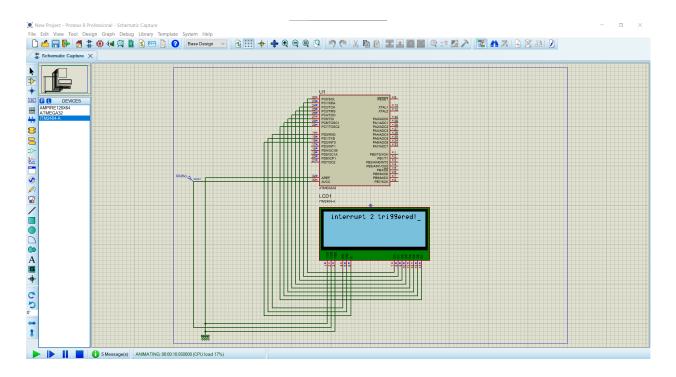

شکل ۴: فعالسازی اینتراپت ۱

پروژه درس ریزپردازنده

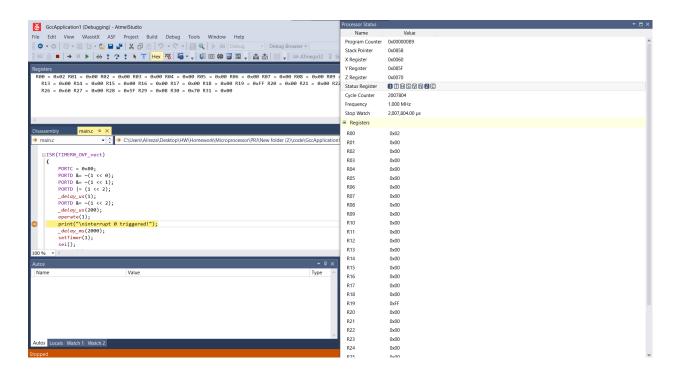

شكل ۵: رجيسترها

منابع